

Таблица В.3 - Типовые схемы главных цепей шкафов КРУ типа КВ-02-МФ

Схема главных цепей								
№ схемы	1	2	3	4	5	6	7	8
Номинальный ток, А	630; 1000; (1250); 1600							
Максимальное количество силовых кабелей	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	-	-
Схема главных цепей								
№ схемы	9	10	11	12	13	14	15	16
Номинальный ток, А	630; 1000; (1250); 1600							
Максимальное количество силовых кабелей	3(3x240)	3(3x240)	-	-	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)

## Продолжение таблицы В.3

Схема главных цепей								
№ схемы	17	18	19	20	21	22	23	24
Номинальный ток, А	630; 1000; (1250); 1600							
Максимальное количество силовых кабелей	3(3x240)	3(3x240)	-	-	-	-	-	-
Схема главных цепей								
№ схемы	25	26	27	28	29	30	31	40
Номинальный ток, А	630	630; 1000; (1250); 1600			1000; (1250); 1600		630; 1000; (1250); 1600 2000; (2500); 3150	2000; (2500); 3150
Максимальное количество силовых кабелей	4(3x240)	3(3x240)	-	3(3x240)	-	-	3(3x240)	-

## Продолжение таблицы В.3

Схема главных цепей								
№ схемы	41	42	43	44	45	46	47	48
Номинальный ток, А	2000; (2500); 3150							
Максимальное количество силовых кабелей	-	-	-	-	-	-	-	-
Схема главных цепей								
№ схемы	49	50	51	101	102	103	104	105
Номинальный ток, А	2000; 2500; 3150				630; 1000; (1250); 1600			
Максимальное количество силовых кабелей	-	-	-	-	-	-	3(3x240)	3(3x240)

## Продолжение таблицы В.3

Схема главных цепей								
№ схемы	106	107	108	109	110	111	112	113
Номинальный ток, А	1600	2000	2000; (2500); 3150					
Максимальное количество силовых кабелей	-	-	-	-	-	-	-	-
Схема главных цепей								
№ схемы	114	115	201	202	203	204	205	206
Номинальный ток, А	2000; (2500); 3150		630	630; 1000		630; 1000 (1250); 1600		
Максимальное количество силовых кабелей	-	-	-	3(3x240)	3(3x240)	-	-	3(3x240)

## Продолжение таблицы В.3

Схема главных цепей									
№ схемы	207	208	209	210	211	212	213	214	
Номинальный ток, А	630	630; 1000; (1250); 1600	630				630; 1000; (1250); 1600		
Максимальное количество силовых кабелей	-	3(3x240)	-	-	-	-	3(3x240)	3(3x240)	
Схема главных цепей									
№ схемы	215	216	301	302	303	401	402	403	
Номинальный ток, А	630; 1000; (1250); 1600			630					
Максимальное количество силовых кабелей	-	-	-	-	-	2(3x240)	2(3x240)	2(3x240)	

## Продолжение таблицы В.3

Схема главных цепей								
№ схемы	404	501	502	503	504	505	506	507
Номинальный ток, А	630	630; 1000; (1250); 1600			2000; 2500; 3150			
Максимальное количество силовых кабелей	2(3x240)	4(3x240)	4(3x240)	4(3x240)	2(3x240)	2(3x240)	2(3x240)	2(3x240)
Схема главных цепей								
№ схемы	508	601	602	603	604	605	701	702
Номинальный ток, А	2000;(2500);3150	630			630; 1000; (1250); 1600			
Максимальное количество силовых кабелей	2(3x240)	-	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	-	-

